

绪论

主讲教师 刘洪臣



http://www.hitce.net

电在日常生活、生产和科学研究工作中得到了广泛应 用。在收录机、电视机、录像机、音响设备、计算机、通 信系统和电力网络中都可以看到各种各样的电路。这些电 路的特性和作用各不相同。

1. 什么是电?

从工程技术的角度来看:

1) 是能量的一种形式。 如: 光能、热能、风能、化学能、太阳能、核能等 2) 是信息的重要载体。

特点:

- 1) 易于传输;
- 2) 易于变换:
- 3) 易于控制。

电能与其它形式能量之间转换

电能自身形式的变化

2. 什么是电路?

1) 定义:由电器件互联而成的电流的通路



图1 一些常用的电路器件

能够提供电能和电信号的 装置

电源

如: 电池、信号源、发电机

2) 电路的组成部分

负载

吸收电能或电信号的装置


如: 电灯、电动机等

中间环节

连接电源和负载并对电路的工作状态进行控制

如:传输线、变压器、继电器等

图为由电池、导线、开关以及灯泡组成的照明电路

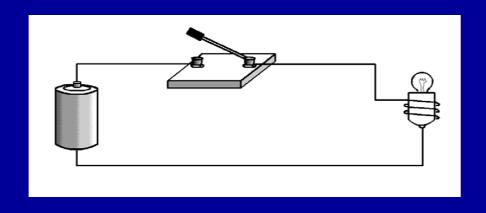

思考:指出在该电路,分别属于电源、负载和中间环节的元件。

3. 什么是电路理论?

- 1) 电路理论是研究电路普遍规律的一门学科
- 2) 对象: 电路模型

电路模型:是由理想的、抽象的电器件组成,用以近似反映实际电路的主要特征。

3)目的:通过对电路模型的分析计算来预测实际电路的特性,从而改进实际电路的电气特性和设计出新的电路。

注:准确地建立模型很重要模型必须在一定的条件下使用

电路模型近似地描述实际电路的电气特性。根据实际 电路的不同工作条件以及对模型精确度的不同要求,应当 用不同的电路模型模拟同一实际电路。现在以线圈为例加 以说明。




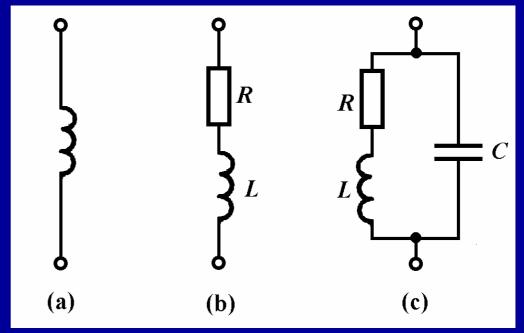


图2线圈的几种电路模型

- (a) 线圈在工频下的电路模型
- (c) 线圈通过高频交流的模型
- (b) 线圈通过低频交流的模型

4) 电路、模型和行为之间的关系

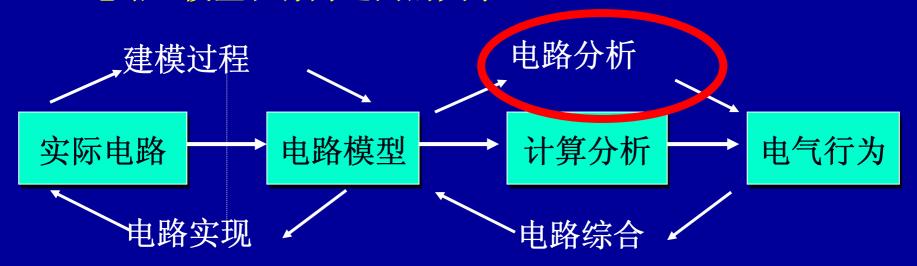

5) 任务: 掌握电路的基本理论和电路分析的基本方法。

4. 电路的分类

根据电路中元件电磁特性的差异分为

1) 线性和非线性电路

线性电路: 由线性元件构成的电路

非线性电路:由非线性元件构成的电路

2) 时变和非时变电路

时变电路:由时变元件构成的电路

非时变电路:由时变性元件构成的电路

3)集中参数电路和分布参数电路 集中参数电路:由集中参数元件构成的电路 分布参数电路:由分布参数元件构成的电路

集中参数元件: 当元件的几何尺寸(d)远小于电磁量工作频率所对应的电磁波波长(λ),而无须考虑电磁量的空间分布时,这种元件称为集中参数元件。

- (1)集中参数电路:满足d<< λ条件的电路。如通过工频 电流的电阻等
- (2)分布参数电路:不满足d<< λ条件的电路。如通过高频电流的天线,均匀传输线等

说明:

本书只讨论集中参数电路。

本学期学习章次

- 1基余霍夫定律及电路 元件
- 2线性直流电路
- 3电路定理
- 4非线性直流电路
- 5电容元件和电感元件

- 6正弦电流电路
- 7三相电路
- 8非正弦周期电流电路
- 9频率特性和谐振现象
 - 10线性电路暂态过程的射域分析